

中国科学技术大学计算机学院  
《数字电路实验》报告



实验题目：\_信号处理及有限状态机\_

学生姓名：\_\_\_宋玮\_\_\_\_\_

学生学号：\_PB20151793\_

完成日期：\_\_\_2021.12.8\_

计算机实验教学中心制

## 【实验题目】

信号处理及有限状态机

## 【实验目的】

进一步熟悉 FPGA 开发的整体流程

掌握几种常见的信号处理技巧

掌握有限状态机的设计方法

能够使用有限状态机设计功能电路

## 【实验环境】

VLAB: vlab.ustc.eud.cn

FPGAOL: fpgaol.ustc.edu.cn

Logisim Vivado

## 【实验过程】

### Step1. 信号整形及去毛刺

通过一个计数器 对高电平持续时间进行计时，当按键输入信号为 0 时，计数器清零， 当输入信号为高电平时，计数器进行累加计数，计数达到阈值后则停止计数，如下面代码所示：

```
module jitter_clr(  
    input clk,  
    input button,  
    output button_clean  
);  
    reg [3:0] cnt;  
    always@(posedge clk)  
    begin  
        if(button==1'b0)  
            cnt <= 4'h0;  
        else if(cnt<4'h8)  
            cnt <= cnt + 1'b1;  
        end  
        assign button_clean = cnt[3];  
    endmodule
```

## Step2. 取信号边沿技巧

通过两个寄存器对输入信号进行寄存，寄存器后的信号分别为 button\_r1, button\_r2, 然后将 button\_r2 取反并和 button\_r1 进行操作，便得到了一个时钟周期宽度的脉冲信号，该信号在 button 信号的上升沿附近为高电平，其余时间均为低电平。

```
module signal_edge(  
    input clk,  
    input button,  
    output button_edge);  
    reg button_r1, button_r2;  
    always@(posedge clk)  
        button_r1 <= button;  
    always@(posedge clk)  
        button_r2 <= button_r1;  
    assign button_edge = button_r1 & (~button_r2);  
endmodule
```

## Step3. 有限状态机介绍

## Step4. 有限状态机 Verilog 实现

### 【实验练习】

题目 1. 在不改变电路功能和行为的前提下，将前面 Step5 中的代码改写成三段式有限状态机的形式，写出完整的 Verilog 代码。

**完整的 Verilog 代码如下：**

```
module lab8_1(  
    input clk,  
    input rst,  
    output led  
);  
    parameter s0 = 2'b00;  
    parameter s1 = 2'b01;  
    parameter s2 = 2'b10;  
    parameter s3 = 2'b11;
```

```

reg [1:0] state;
reg [1:0] next_state;

always@(*)
begin
    case(state)
        s0: next_state = s1;
        s1: next_state = s2;
        s2: next_state = s3;
        s3: next_state = s0;
        default: next_state = s0;
    endcase
end

always@(posedge clk or posedge rst)
begin
    if (rst)
        state <= s0;
    else
        state <= next_state;
    end
    assign led = (state==2'b11) ? 1'b1 : 1'b0;
endmodule


```

题目 2. 请在 Logisim 中设计一个 4bit 位宽的计数器电路，如下图所示，clk 信号为计数器时钟，复位时（rst==1）计数值为 0，在输入信号 sw 电平发生变化时，计数值 cnt 加 1，即在 sw 信号上升沿时刻和下降沿时刻各触发一次计数操作，其余时刻计数器保持不变。


**分析：**由于题目要求在 sw 信号上升沿时刻和下降沿时刻各触发一次计数操作，因此前面一部分的电路是用于当 sw 从 0→1, 或从 1→0 时，触发一次计数操作。后面的电路是保存计数值。

rst 为复位信号。

实验效果图如下：

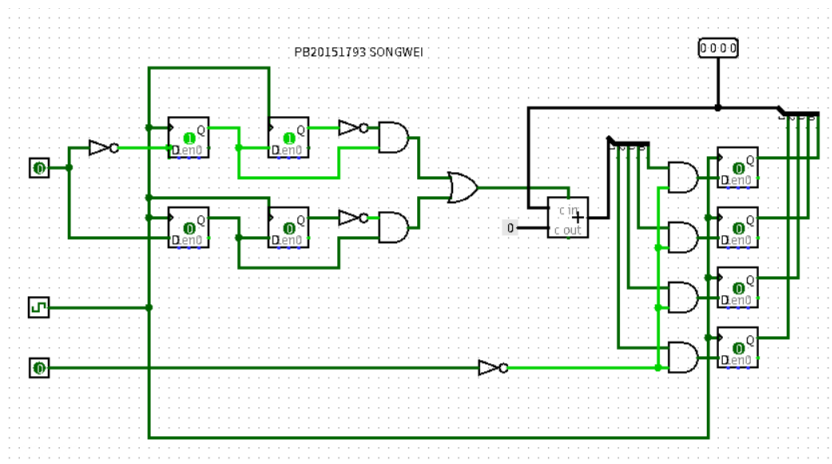

当 sw 从 0→1 后：

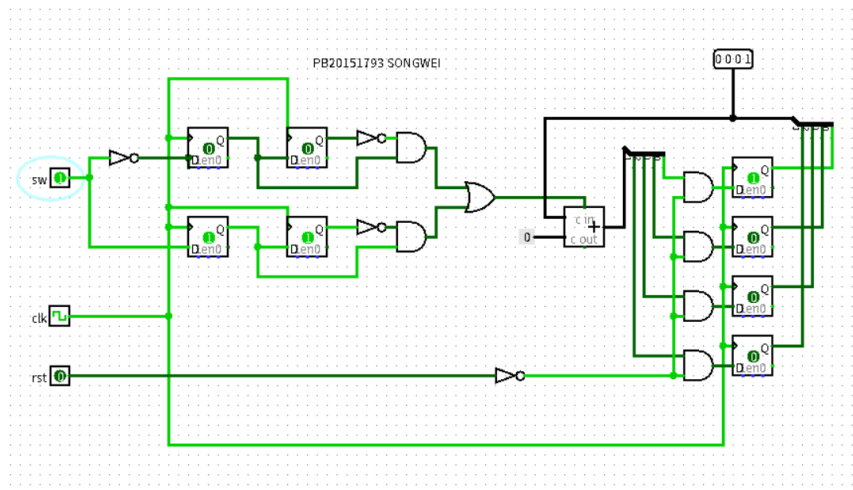

题目 3. 设计一个 8 位的十六进制计数器，时钟采用板载的 100MHz 时钟，通过 sw[0]控制计数模式，开关为 1 时为累加模式，为 0 时为递减模式，按键控制计数，按下的瞬间根据开关的状态进行累加或递减计数。计数值用数码管显示，其复位值为“1F”。

设计文件：

```

module lab8_3(
    input clk1,
    input rst,
    input sw,
    input b,
    output reg [3:0] d,
    output reg [2:0] a
);
    reg [7:0] count;
    wire b_edge;
    wire clk;
    wire rs=1'b0;

    button0 button0(
        .clk(clk),
        .button(b),
        .button_edge(b_edge));

    always@(posedge clk)
        begin
            if (a == 1)
                a <= 0;
            else
                a <= a + 1;

        end

    always@(*) begin
        case(a)
            0: d = count[3:0];
            1: d = count[7:4];
        endcase
    end

    always@(posedge clk)
        begin
            if(rst == 1)begin
                count <= 8'h1f;
            end
            else
                begin
                    if(b_edge == 1)
                        begin

```

```

        if (sw)
        begin
            count <= count + 1;
        end
        else
        begin
            count <= count - 1;
        end
    end
    else
    begin
        count <= count;
    end
end
end

clk_wiz_0 clk_wiz_0(
    .clk_out1(clk),
    .reset(rs),
    .clk_in1(clk1)
);

```

endmodule

*调用模块:*

```

module button0(
input clk,
input button,
output button_edge);
reg button_r1,button_r2;
always@(posedge clk)
    button_r1 <= button;
always@(posedge clk)
    button_r2 <= button_r1;
assign button_edge = button_r1 & (~button_r2);
endmodule

```

**时钟 ip 核输出频率为 10mhz。**

**约束文件:**

```

set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {clk1}];
set_property -dict { PACKAGE_PIN B18    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {b}];

```

```

set_property -dict { PACKAGE_PIN A15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {d[3]}};
set_property -dict { PACKAGE_PIN A16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {d[2]}};
set_property -dict { PACKAGE_PIN A13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {d[1]}};
set_property -dict { PACKAGE_PIN A14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {d[0]}};
set_property -dict { PACKAGE_PIN A18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {a[2]}};
set_property -dict { PACKAGE_PIN B16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {a[1]}};
set_property -dict { PACKAGE_PIN B17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {a[0]}};



```

```


set_property -dict { PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {rst}};
set_property -dict { PACKAGE_PIN D14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {sw}};

```

实验效果图如下：

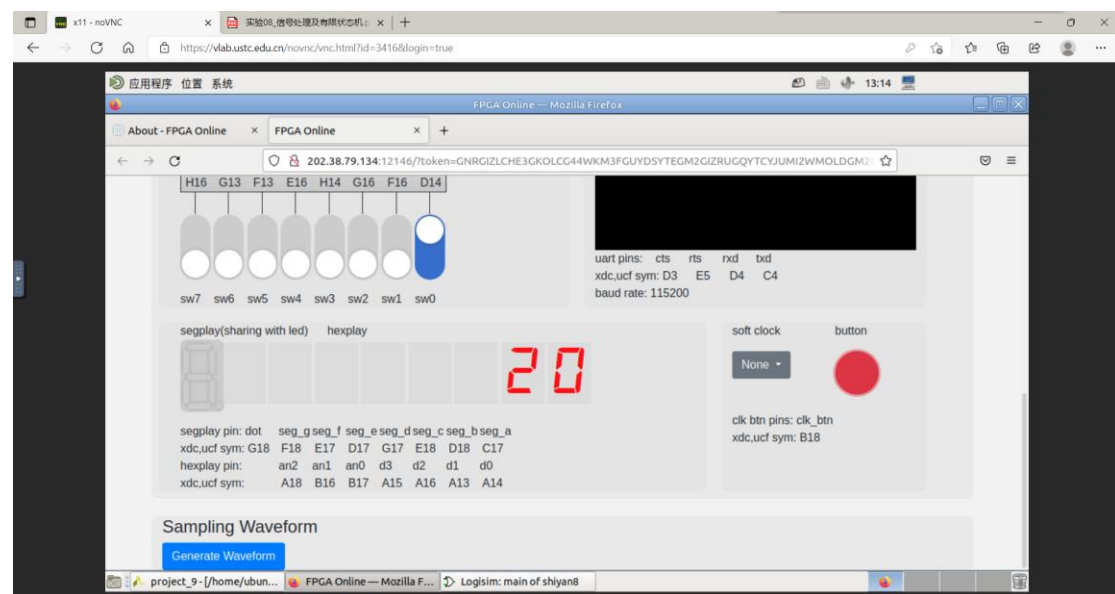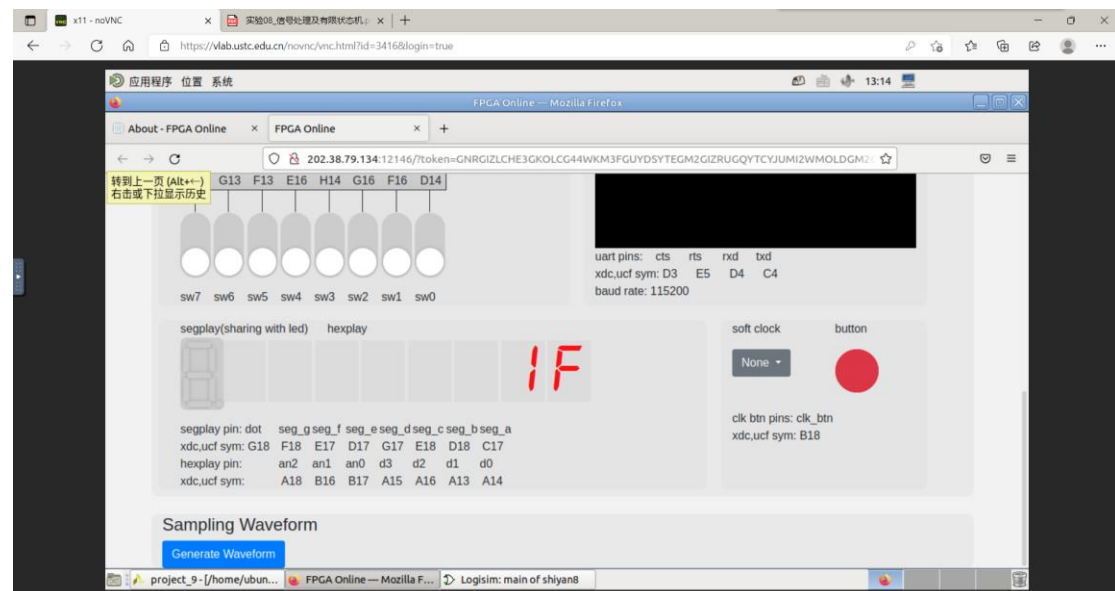




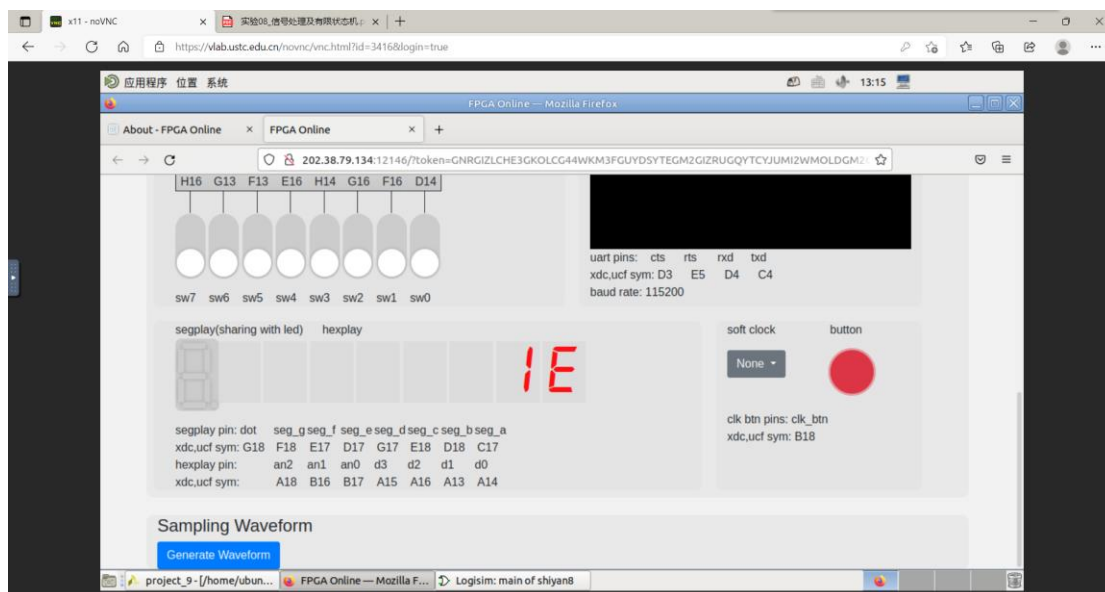

题目 4. 使用有限状态机设计一个序列检测电路，并进行计数，当检测到输入序列为“1100”时，计数器加一，用一个数码管显示当前状态编码，一个数码管显示检测到目标序列的个数，用 4 个数码管显示最近输入的 4 个数值，用  $sw[0]$  进行数据的串行输入，按键每按下一次将输入一次开关状态，时钟采用板载的 100MHz 时钟。要求画出状态跳转图，并在 FPGA 开发板上实现电路，例如当输入“00110011110011”时，目标序列个数应为 2，最近输入数值显示“0011”，状态机编码则与具体实现有关。

状态图如下所示：

 

设计文件:

```
module lab8_4(
input clk1,
input sw,
input b,
output reg [3:0] d,
output reg [2:0] a
);
    wire clk;
    wire rs=1'b0;
    reg [2:0] state;
    reg [2:0] next_state;
    reg [23:0] data;
    wire b_edge;
    reg [3:0] count;
    reg [3:0] id;

    button_1 button_1(
        .clk(clk),
        .button(b),
        .button_edge(b_edge));

initial
    begin
        count = 0;
    end

    always@(posedge clk)
    begin
        if(b_edge == 1)
        begin
            id <= {id[2:0],sw};
        end
    end

    always@(posedge clk)
    begin
        data[3:0] <= {3'b000,id[0]};
        data[7:4] <= {3'b000,id[1]};
        data[11:8] <= {3'b000,id[2]};
        data[15:12] <= {3'b000,id[3]};
    end
end
```

```

always@(posedge clk)
    begin
        if (a == 5)
            a <= 0;
        else
            a <= a + 1;
    end

always@(*)
    begin
        case(a)
            0: d = data[3:0];
            1: d = data[7:4];
            2: d = data[11:8];
            3: d = data[15:12];
            4: d = data[19:16];
            5: d = data[23:20];
        endcase
    end

parameter s0=3'b000;
parameter s1=3'b001;
parameter s2=3'b010;
parameter s3=3'b011;
parameter s4=3'b100;

always @(*) begin
    case (state)
        s0:begin
            if(sw == 1 & b_edge == 1)begin
                next_state = s1;
            end
            if(sw == 0 & b_edge == 1)begin
                next_state = s0;
            end
        end
        s1:begin
            if(sw == 1 & b_edge == 1)begin
                next_state = s2;
            end
            if(sw == 0 & b_edge == 1)begin
                next_state = s0;
            end
        end
    end
end

```

```

end
s2:begin
    if(sw == 1 & b_edge == 1)begin
        next_state = s2;
    end
    if(sw == 0 & b_edge == 1)begin
        next_state = s3;
    end
end
s3:begin
    if(sw == 1 & b_edge == 1)begin
        next_state = s1;
    end
    if(sw == 0 & b_edge == 1)begin
        next_state = s4;
    end
end
s4:begin
    if(sw == 1 & b_edge == 1)begin
        next_state = s1;
    end
    if(sw == 0 & b_edge == 1)begin
        next_state = s0;
    end
end
default:begin
    next_state = next_state;
end
endcase
end

```

```

always@(posedge clk)
begin
    if(b_edge)
    begin
        if(state == s3 & sw == 0)
        begin
            count <= count + 1;
        end
        state <= next_state;
    end
end

```

```

always@(posedge clk)

```

```

begin
    data[19:16] <= count;
end

always@(posedge clk) begin
    case (state)
        s0:begin
            data[23:20] <= 3'b0;
        end
        s1:begin
            data[23:20] <= 3'b1;
        end
        s2:begin
            data[23:20] <= 3'b010;
        end
        s3:begin
            data[23:20] <= 3'b011;
        end
        s4:begin
            data[23:20] <= 3'b100;
        end
        default: data[23:20] <= 3'b0;
    endcase
end

clk_wiz_0 clk_wiz_0(
    .clk_out1(clk),
    .reset(rs),
    .clk_in1(clk1)
);

endmodule

```

*调用模块:*

```

module button_1(
    input clk,
    input button,
    output button_edge);
    reg button_r1,button_r2;
    always@(posedge clk)
        button_r1 <= button;
    always@(posedge clk)
        button_r2 <= button_r1;

```

```
assign button_edge = button_r1 & (~button_r2);
endmodule
```

时钟 ip 核输出频率为 10mhz。


约束文件：

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {clk1}];
set_property -dict { PACKAGE_PIN B18     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {b}];



set_property -dict { PACKAGE_PIN A15     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {d[3]}];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A16     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {d[2]}];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A13     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {d[1]}];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A14     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {d[0]}];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A18     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {a[2]}];
set_property -dict { PACKAGE_PIN B16     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {a[1]}];
set_property -dict { PACKAGE_PIN B17     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {a[0]}];

set_property -dict { PACKAGE_PIN D14     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {sw}];
```


实验效果图如下：

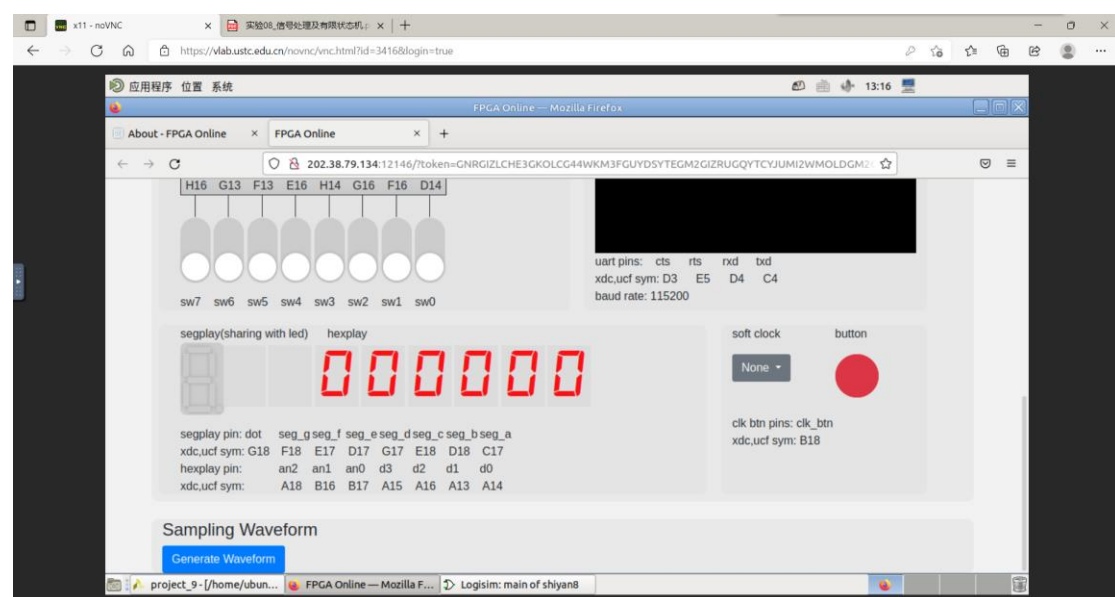

输入 1100:

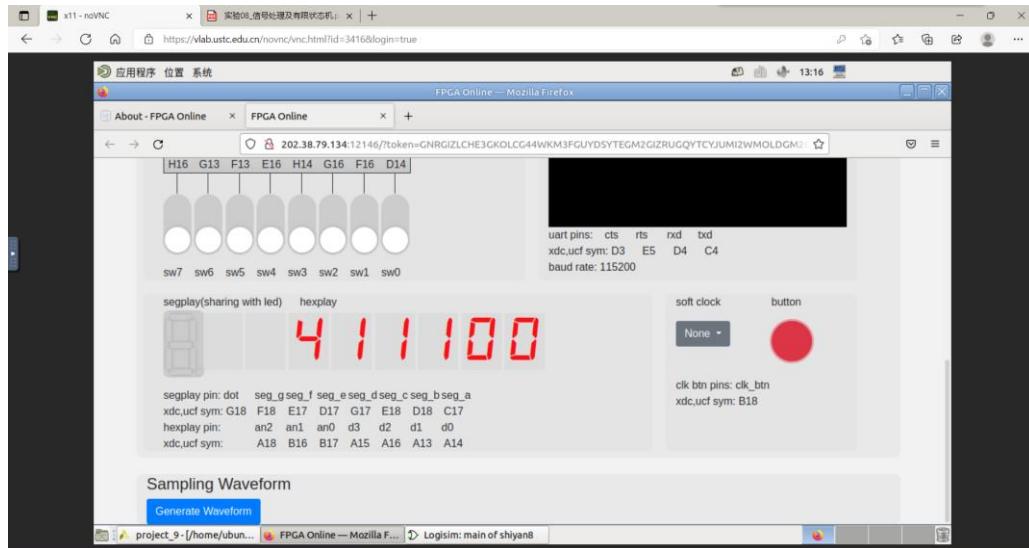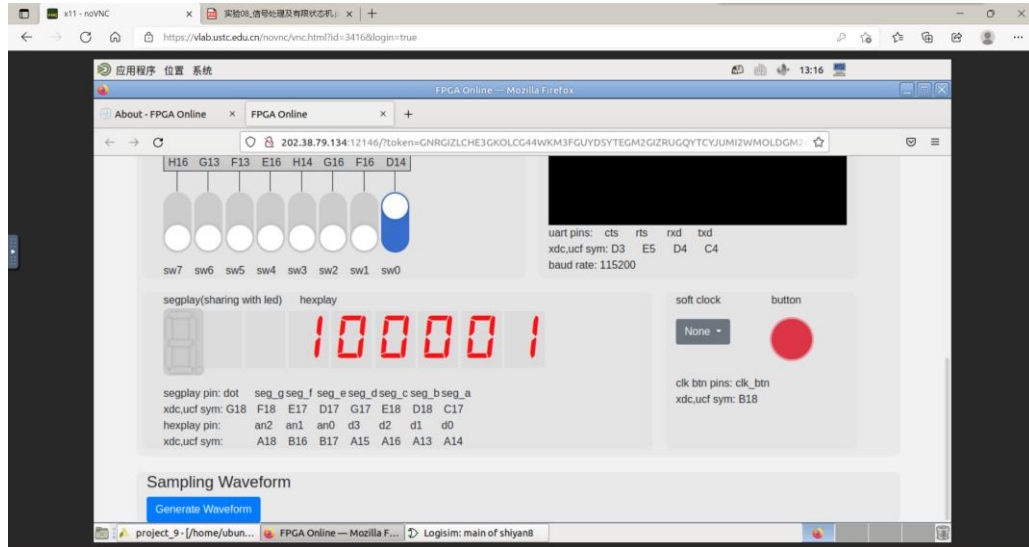

再输入 0:

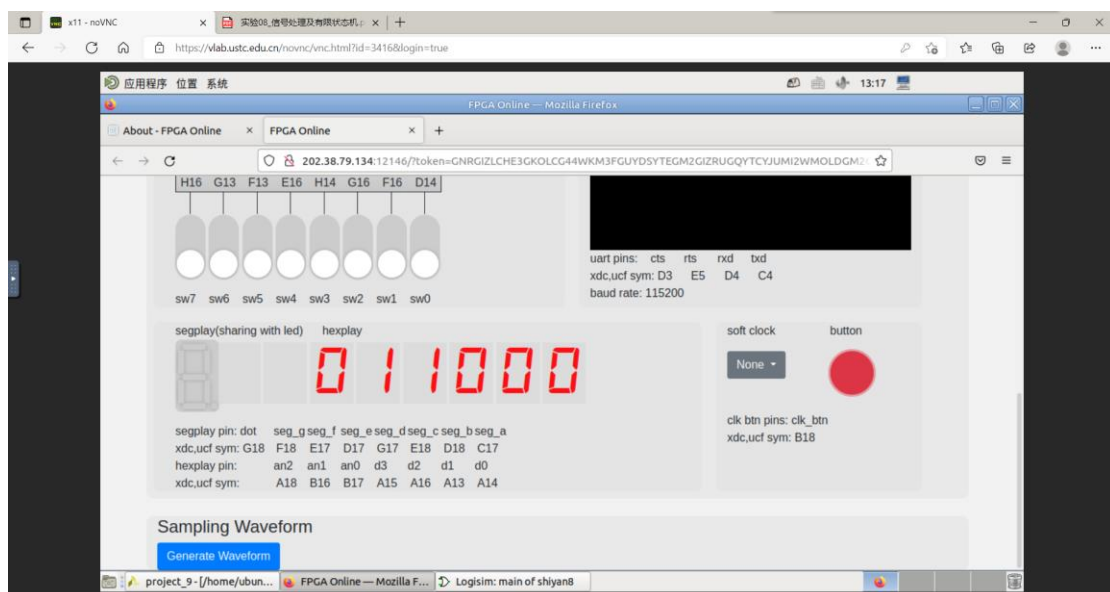

### 【总结与思考】

本次实验学习了有限状态机和它的三段式写法，已经利用 *logisim* 搭建相关电路。*verilog* 代码量较大，任务较多，完成时间比较长，不过整体逻辑不是太过复杂（有了实验 7 的基础）。无特别建议。