

中国科学技术大学计算机学院
《数字电路实验》报告



实验题目:简单时序逻辑电路

学生姓名: __宋玮_____

学生学号: PB20151793_____

完成日期: __2021.11.3_____

计算机实验教学中心制

【实验题目】

简单时序逻辑电路

【实验目的】

掌握时序逻辑相关器件的原理及底层结构

能够用基本逻辑门搭建各类时序逻辑器件

能够使用 Verilog HDL 设计简单逻辑电路

【实验环境】

vlab.ustc.edu.cn


Logisim

verilogoj.ustc.edu.cn

【实验过程】

 1. 搭建双稳态电路


注意，在 Logisim 中搭建此电路时，应先将两条交叉耦合线断开一条，等输入信号将其状态初始到确定状态后再将耦合线连上。否则电路将处于一种不确定状态。




2. 搭建 SR 锁存器

用户可在 Logisim 中尝试改变 S、R 端的数据输入，观察电路状态的改变，以加深对 SR 锁存器工作原理和行为特性的理解。


如图：

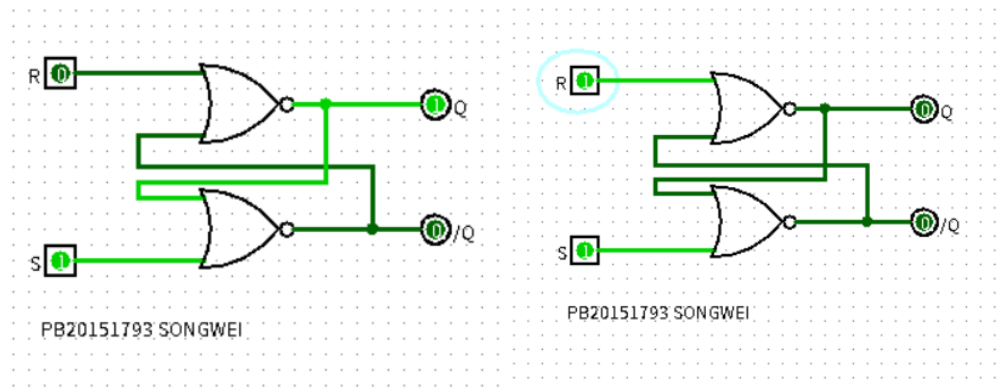


3. 搭建 D 锁存器

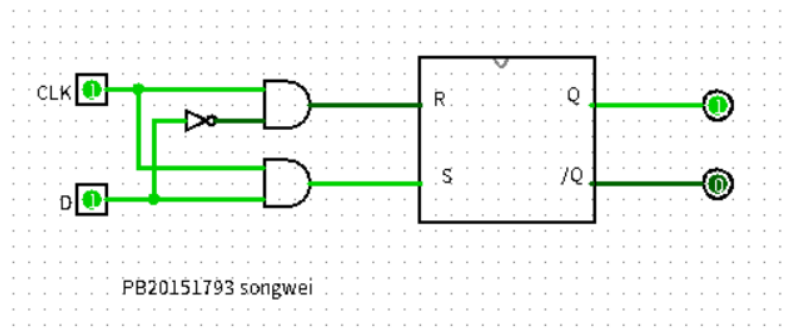


4. 搭建 D 触发器

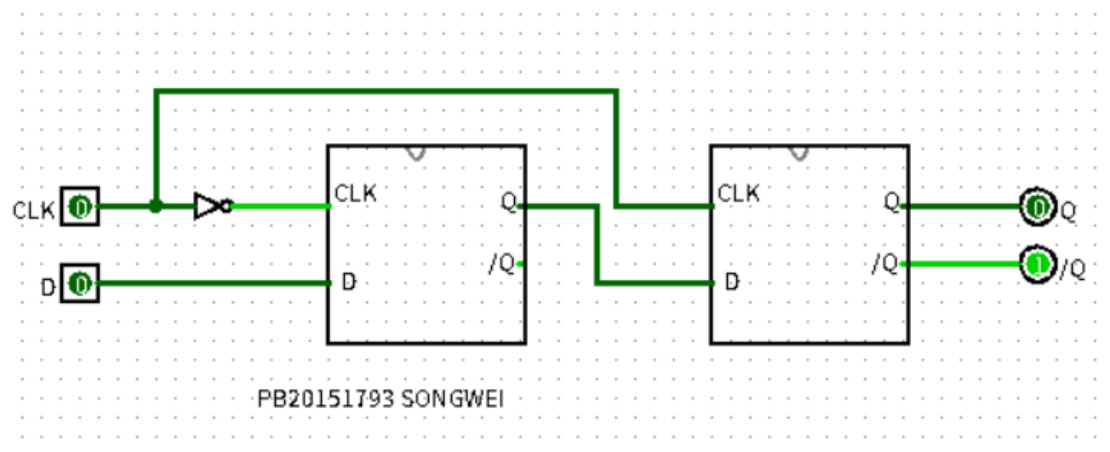

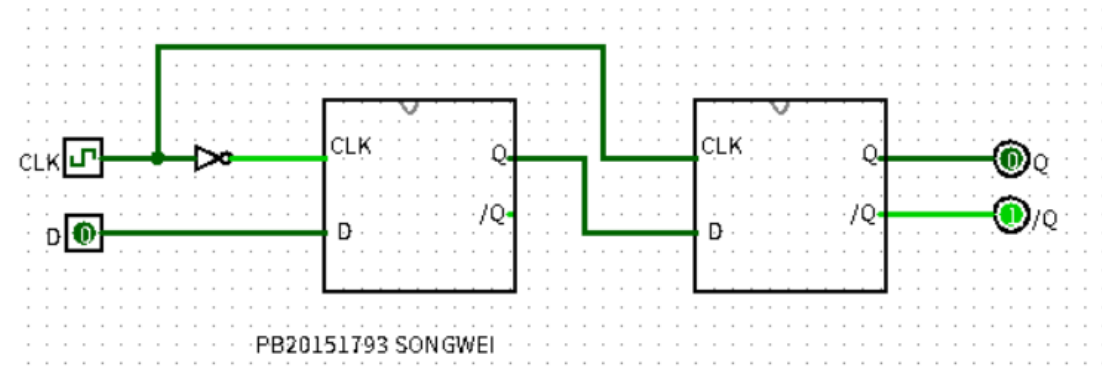
为了更直观的观察 D 触发器的行为特性，我们可以把 CLK 端口换成一个可自动变化的时钟信号，如下图所示。



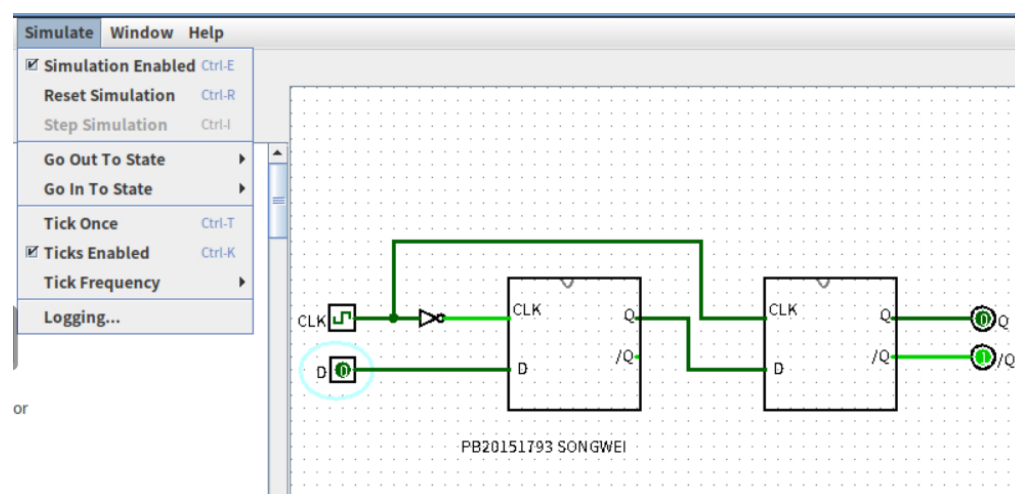
修改完之后，用户可在 Logisim 菜单栏中点击“simulation”选项，首先将“Tick Frequency”设置为“1Hz”，然后使能仿真和触发功能，在“CLK”信号以 1Hz 频率跳变过程中，改变 D 信号的输入值，观察 Q 信号的输出。



同步复位（复位信号低电平有效）：

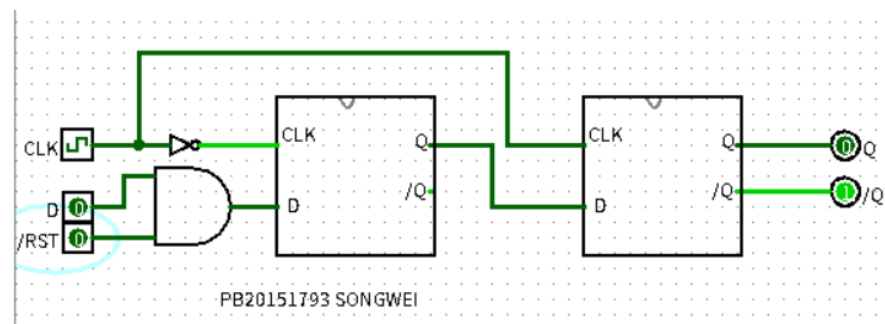


5. 搭建寄存器

 

6. 搭建简单时序逻辑电路


计数器：

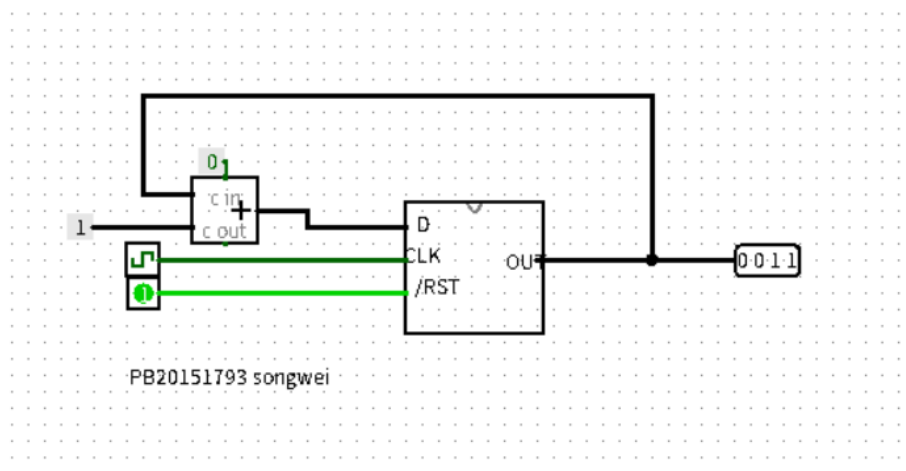

【实验练习】

题目 1. 在 Logisim 中用与非门搭建 SR 锁存器，画出电路图，并


分析其行为特性，列出电路在不同输入时的状态。

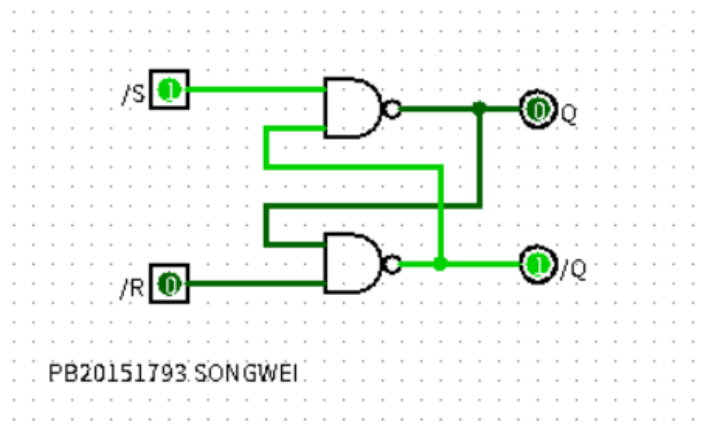

此时 S, R 均为低电平有效，当 R 为 0 时，Q 置 0；S 为 0 时，Q 置 1；S, R 都为 0 时，为未知状态。

- (1) $S=0, R=1; Q=1, /Q=0;$
- (2) $S=1, R=0; Q=0, /Q=1;$
- (3) $S=1, R=1; Q, /Q$ 保持上一状态不变；
- (4) $S=0, R=0; Q, /Q$ 均为 0，定义为未知状态。

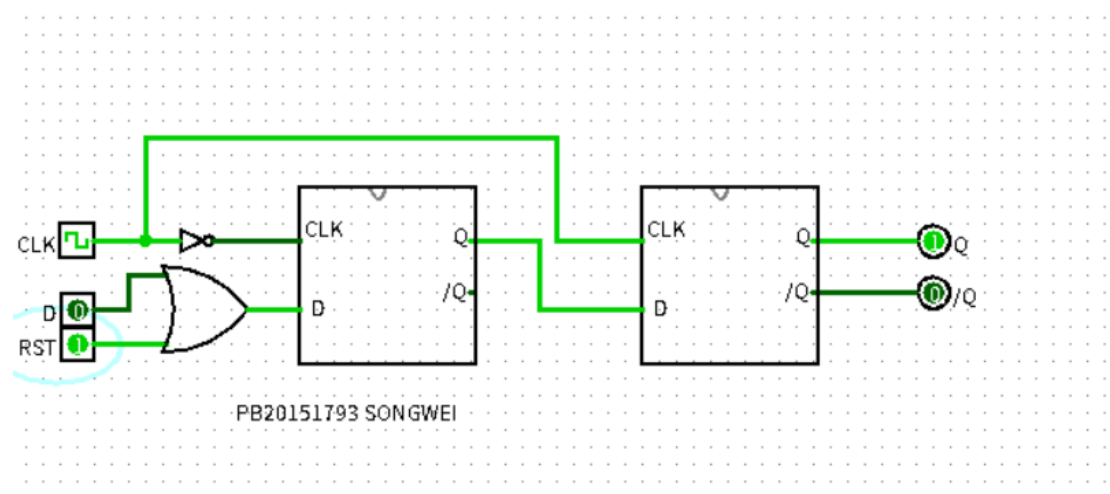题目 2. 在 Logisim 中搭建一个支持同步置位功能的 D 触发器，画出其电路图，并编写对应的 Verilog 代码。




Verilog 代码如下：

```


module function1(
input clk,rst,d,
output reg q);
always@(posedge clk)
begin
    if(rst==1) q <= 1'b1;
    else q <= d;
end
endmodule

```

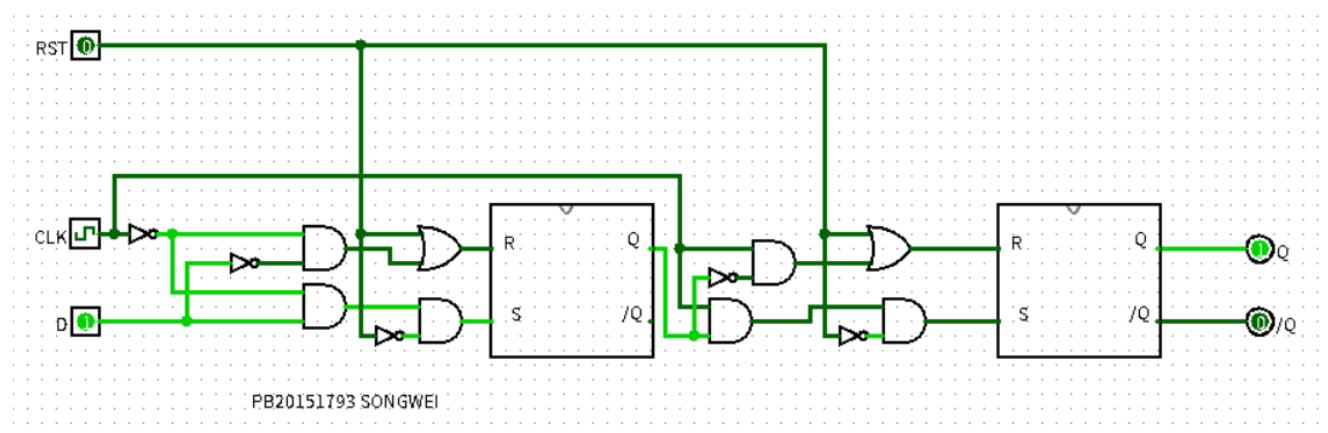题目 3. 在 Logisim 中搭建一个带有异步复位功能的 D 触发器，画出其完整电路图，并进一步调用该触发器设计一个从 0~15 循环计数的 4bit 计数器（可使用 Logisim 中的加法器模块，也可自行设计计数器），写出计数器的 Verilog 代码。




4 位寄存器（用异步 D 触发器搭建）如下：

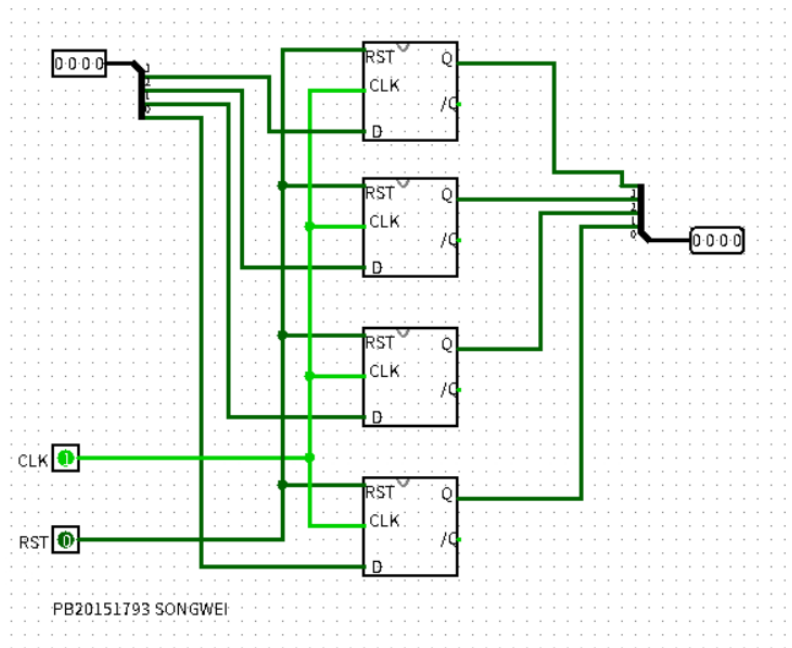

将其封装，再搭建计数器。

计数器如下：

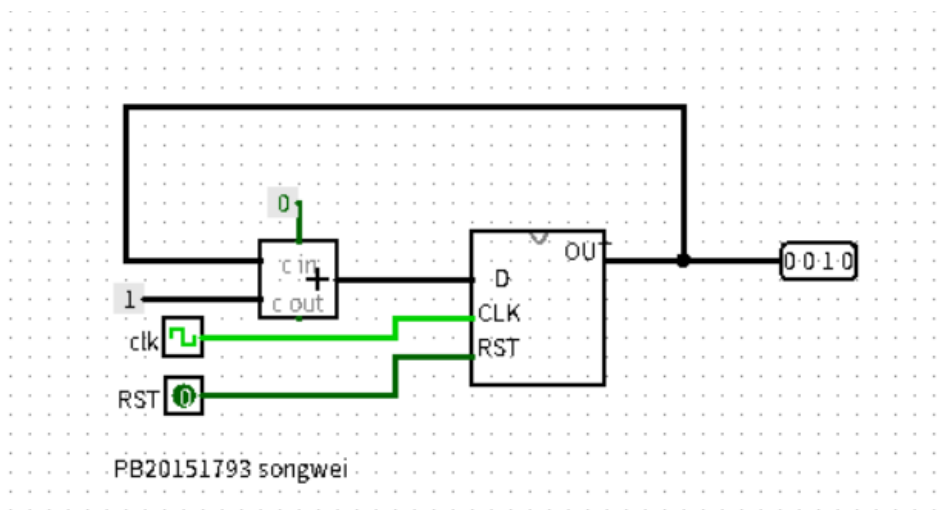

计数器 verilog 代码如下：

```
module function2(
    input CLK, RST,
    output reg [3:0] CNT);
    always@(posedge CLK or posedge RST)
```



```


begin
    if(RST==1)
        CNT <= 4'b0;
    else CNT <= CNT + 4'b1;
end
endmodule

```


题目 4. 在 Logisim 中搭建一个 $9 \sim 0$ 循环递减的计数器，复位值为 9，每个周期减一（可使用 Logisim 中的减法器模块，也可自行设计计数器），画出电路图，进行正确性测试，并写出其对应的 Verilog 代码。

电路图如下：

寄存器：

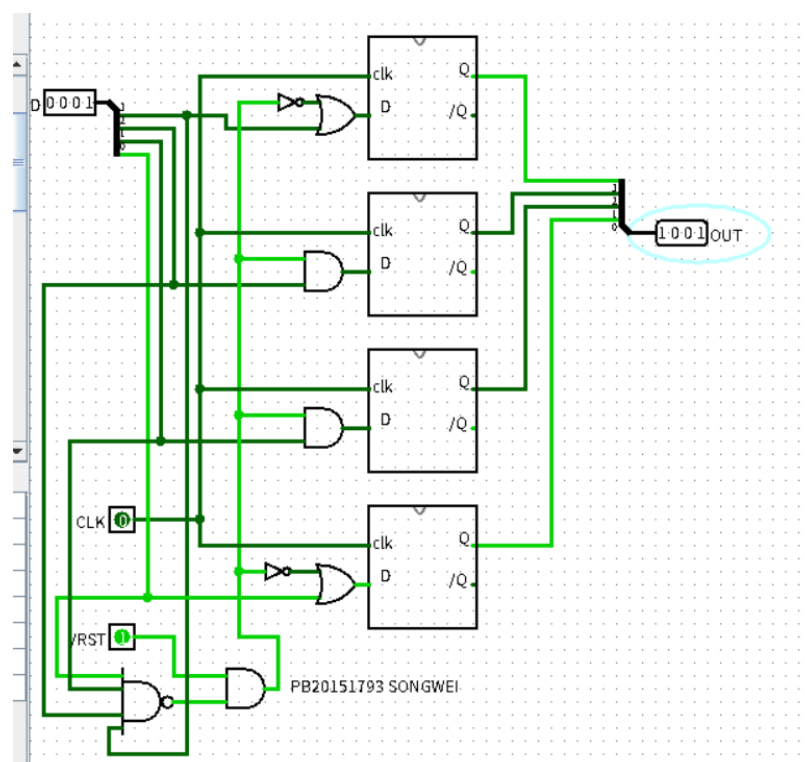

9~0 循环递减计数器:

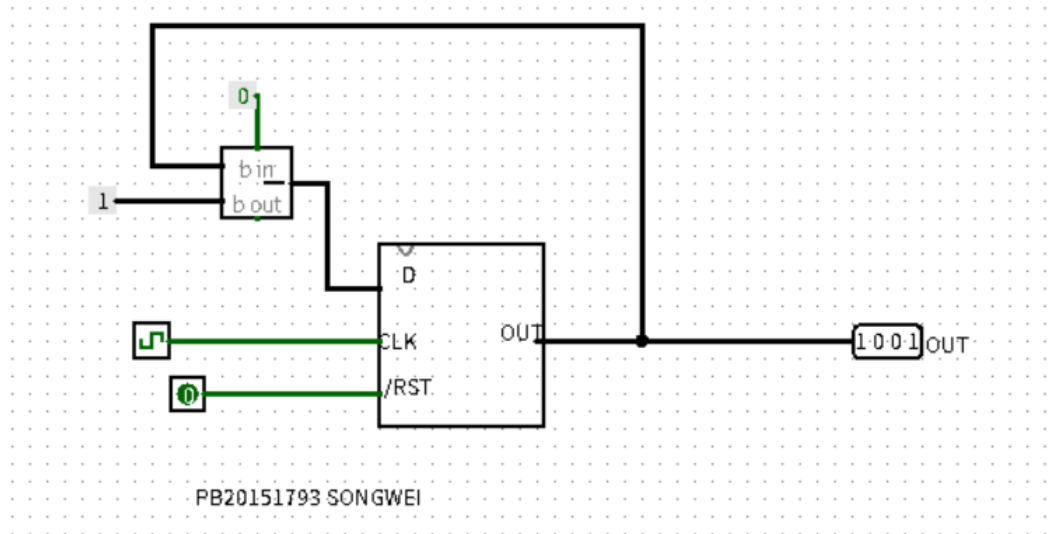


Verilog 代码如下:

```
module function3(  
    input CLK, RST,  
    output reg [3:0] CNT);  
    always@(posedge CLK)  
    begin  
        if (RST==0)  
            CNT <= 4'b1001;  
        else if (CNT==4'b0)  
            CNT <= 4'b1001;  
        else  
            CNT <= CNT - 4'b1;  
        end  
    endmodule
```

题目 5. 手册中给出的示例电路的复位信号都是低电平有效，如要使复位信号高电平有效，应如何实现？试用 Logisim 画出一个示例电路，并编写 Verilog 代码。

如下为同步复位 D 触发器，且复位信号（RST）高电平有效。

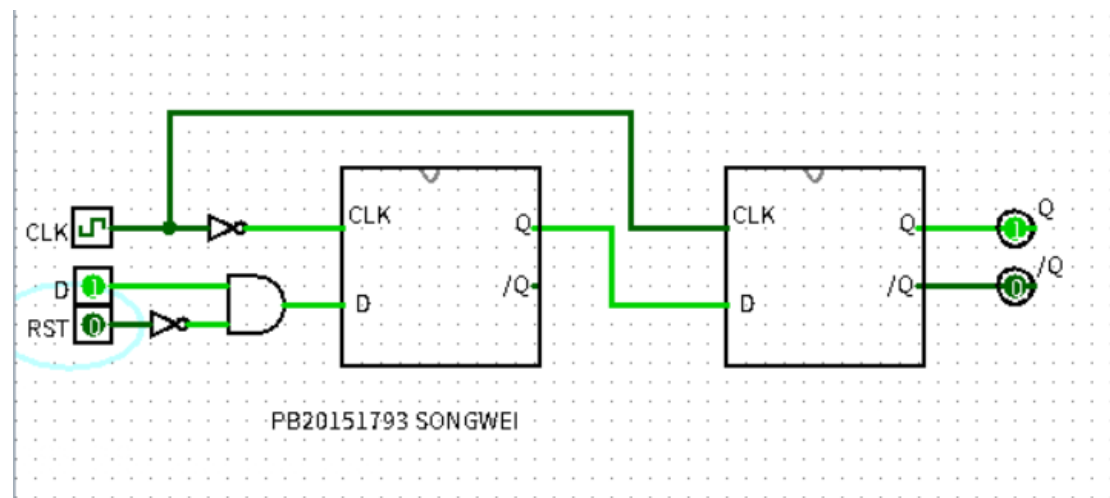

Verilog 代码如下：

```
module function4(  
    input clk, rst, d,  
    output reg q);  
    always@(posedge clk)  
    begin  
        if(rst==1) q <= 1'b0;  
        else q <= d;  
    end  
endmodule
```

【总结与思考】

通过本次实验，初次进行了时序逻辑电路的搭建，并且学习了

verilog 搭建时序逻辑的语法。

本次难度中等，较前几次难度更大。

无特别建议。